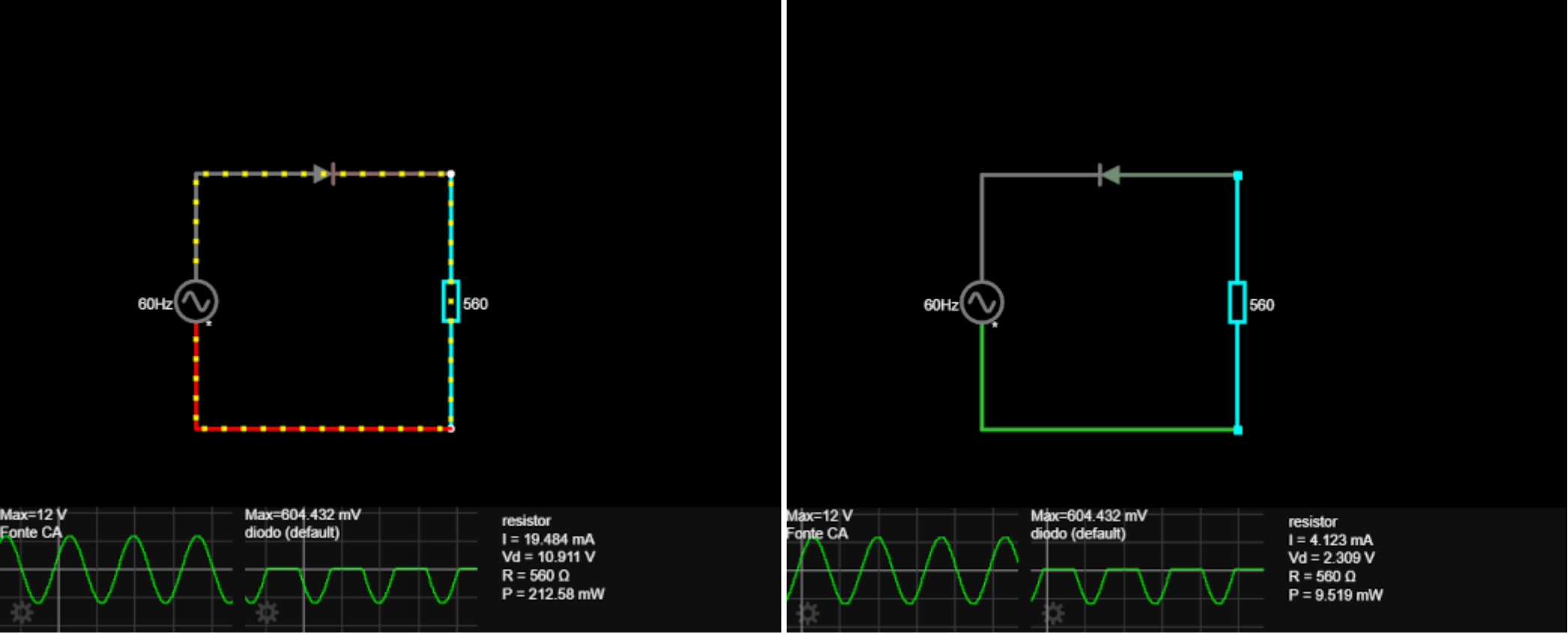



Circuitos

Nome: Alison Brito


Circuito Ceifador: Primeira e segunda versão



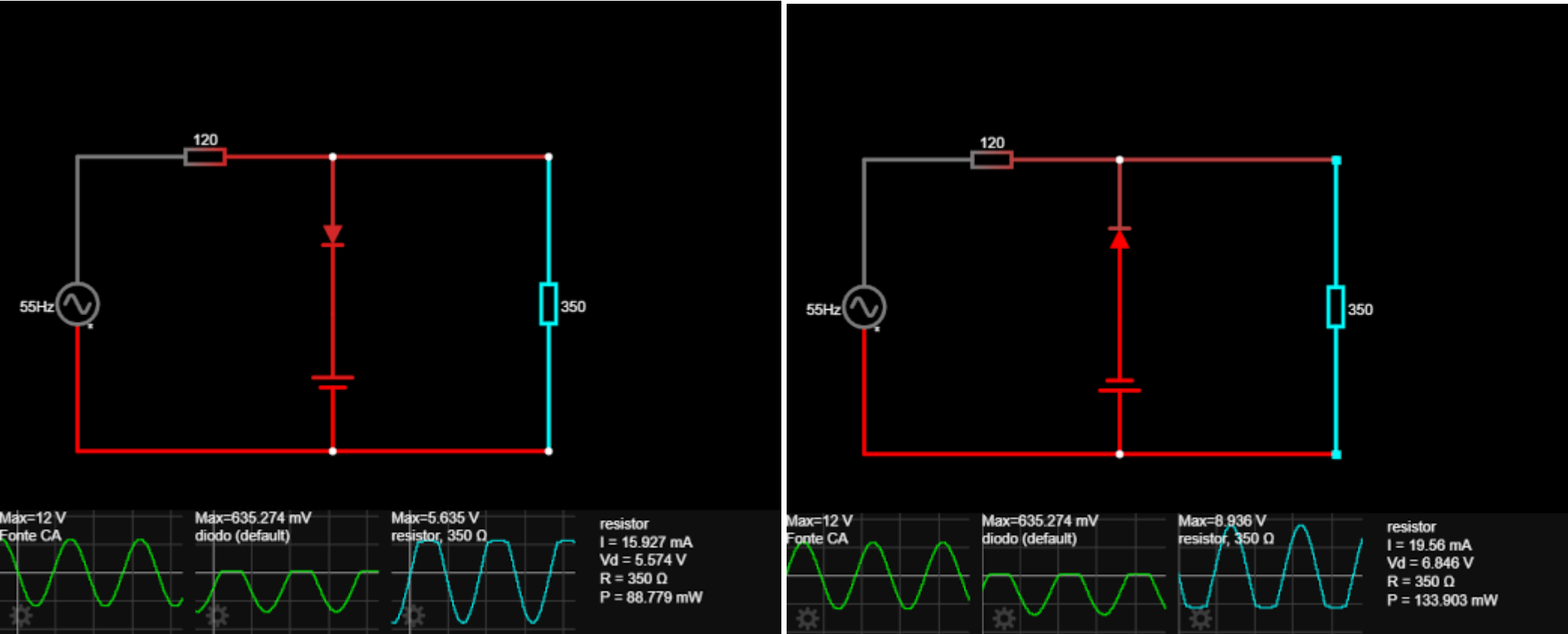
Segundo Circuito Ceifador: Primeira e segunda versão



Circuito Grampeadores

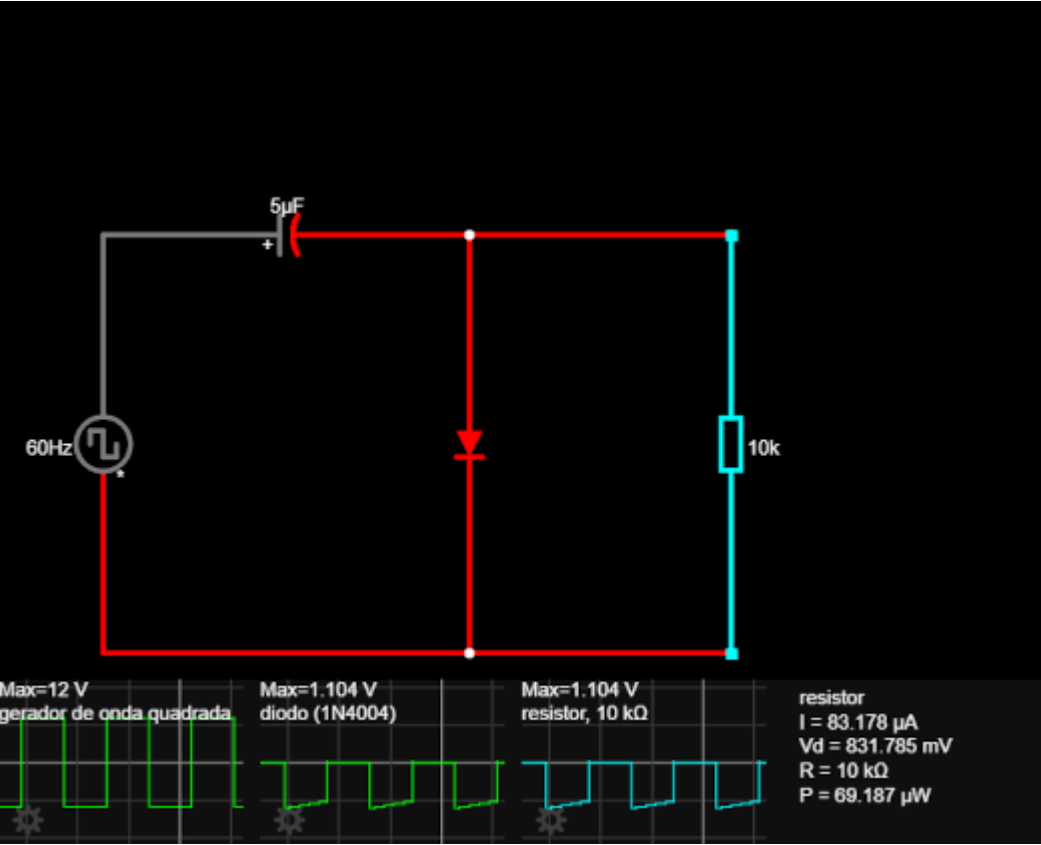

Circuito de Exemplo

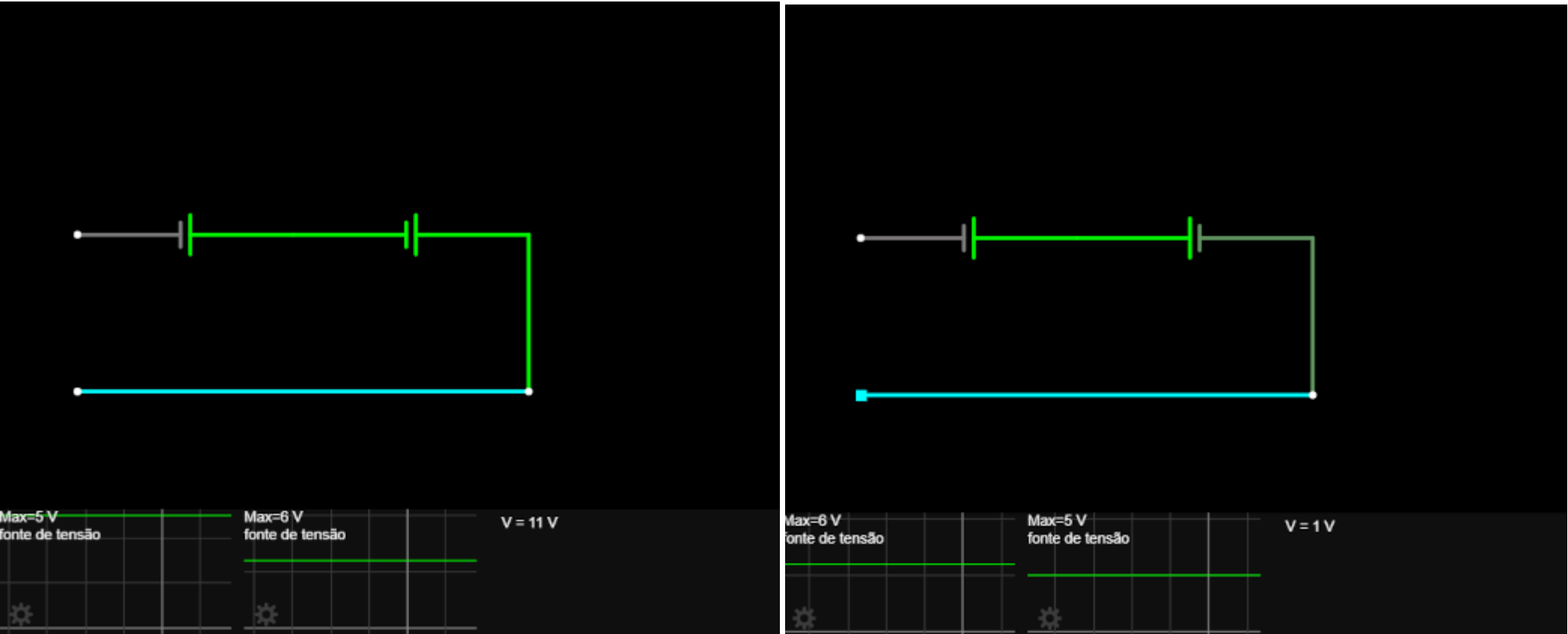

Circuito Retificador

